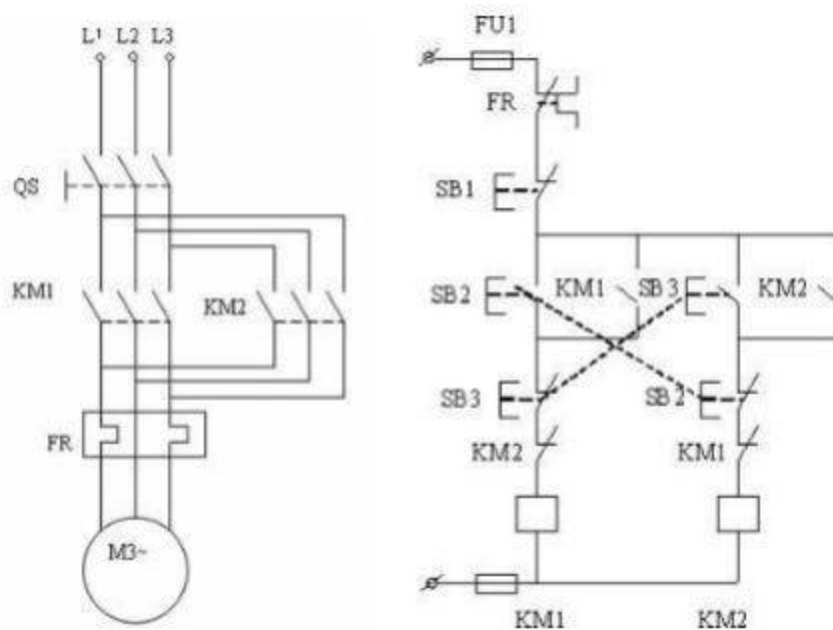



电气接线

要求：1、按图正确接线，要求元件、配线选择合理，接线正确、紧固、美观（10选 1）；2、考生须在图纸二次线加入PLC停止开关（直接在图纸画出），并完成接线。


图一、电动机双重联锁正反转控制




图二、单按钮控制电动机启停

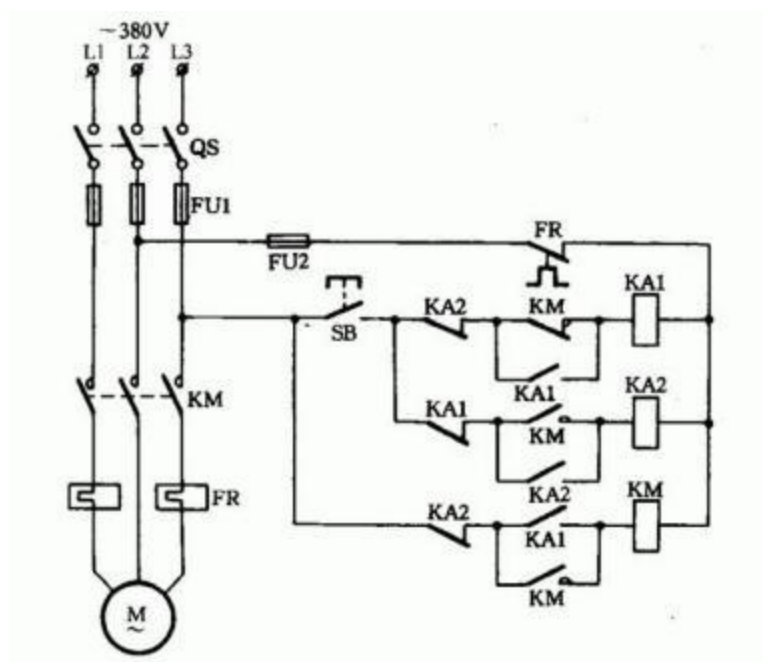


图三、顺序控制—先启后停

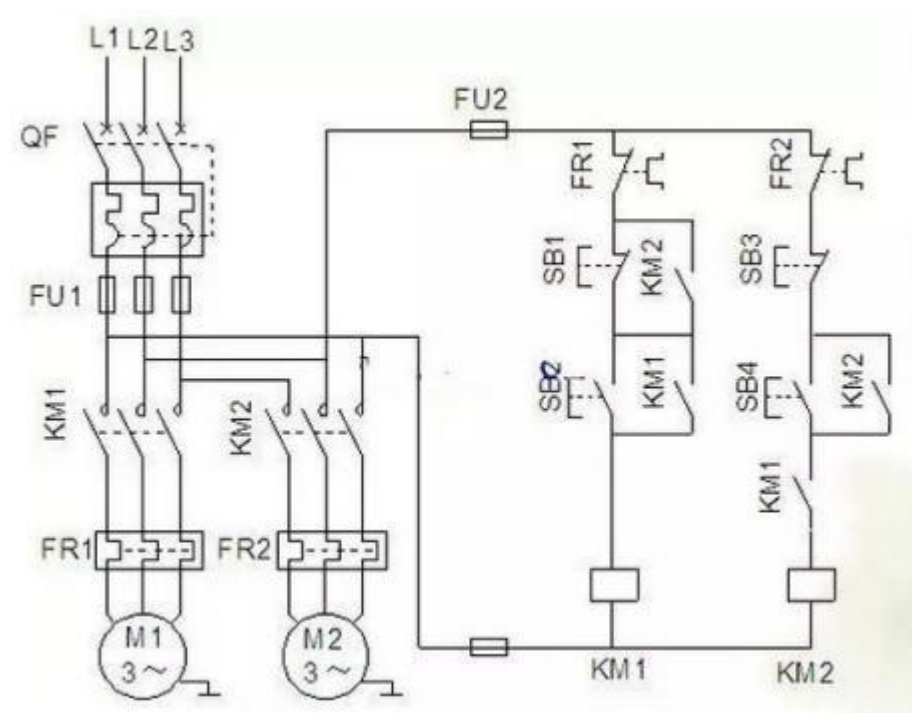


图四、顺序控制—先启先停

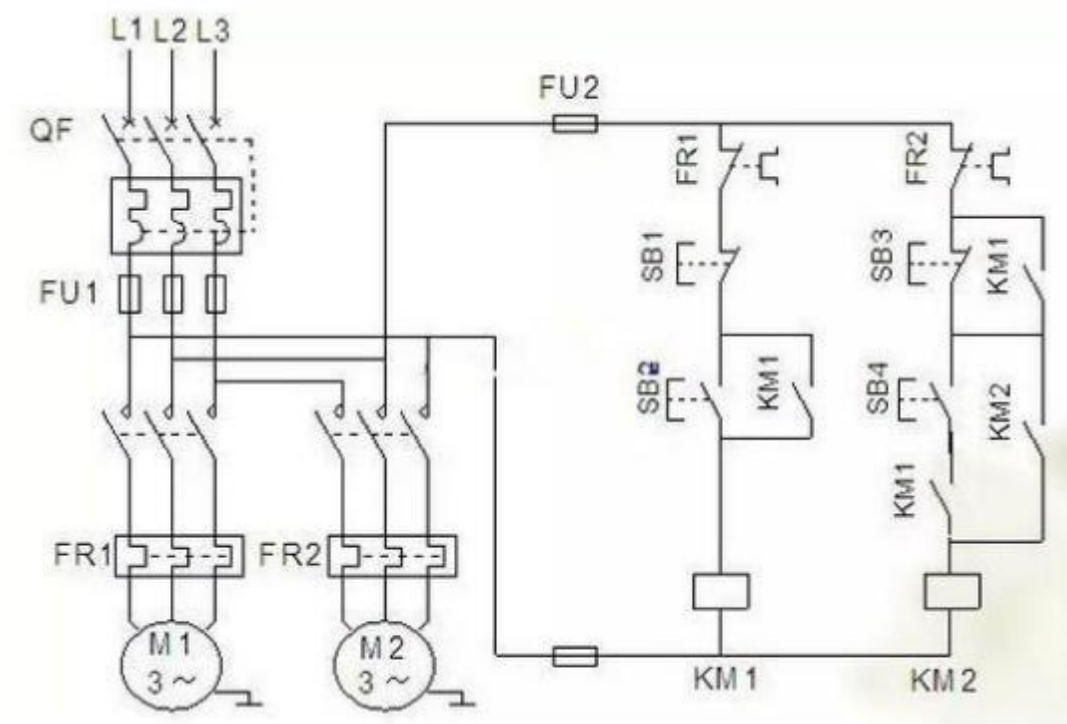


图五、异地控制电动机启停

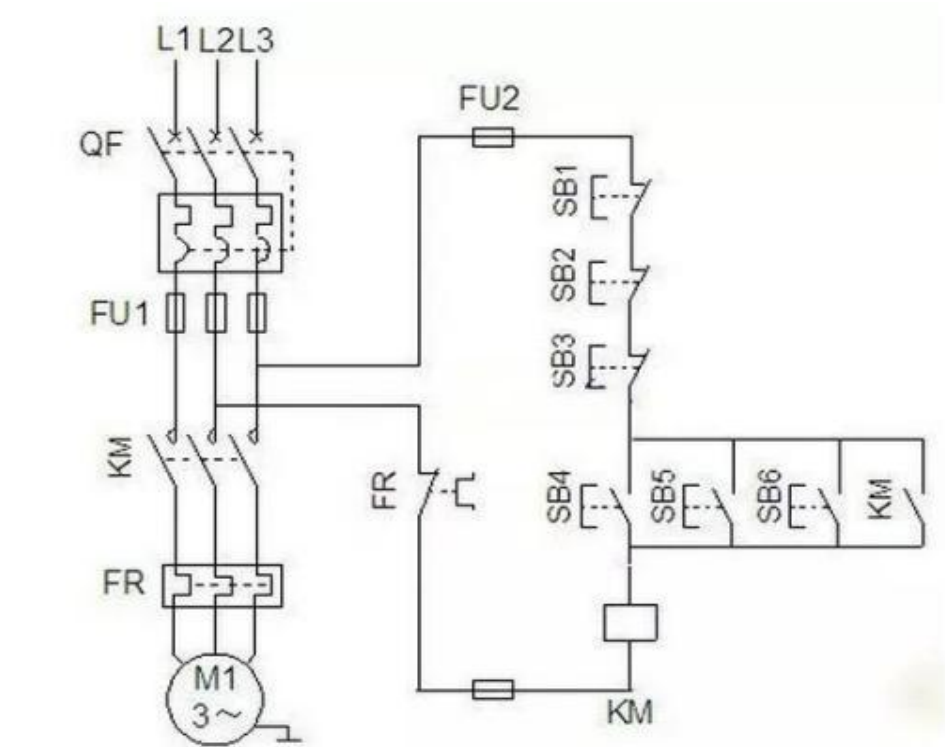


图六、Y—Δ降压起动控制

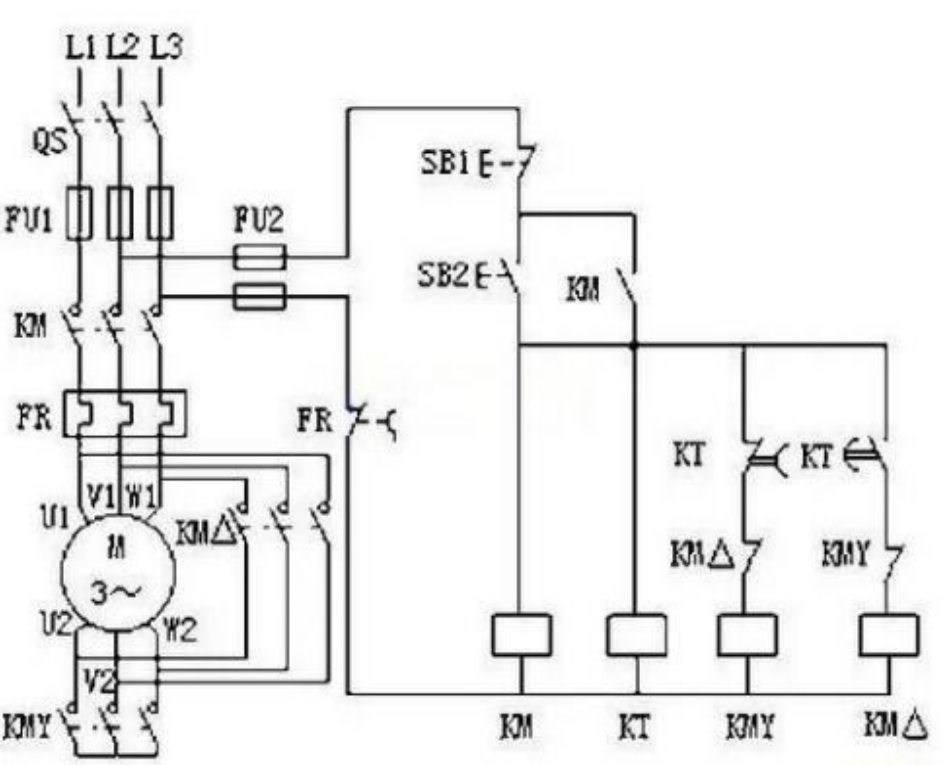


图七、顺序启动，逆序停止

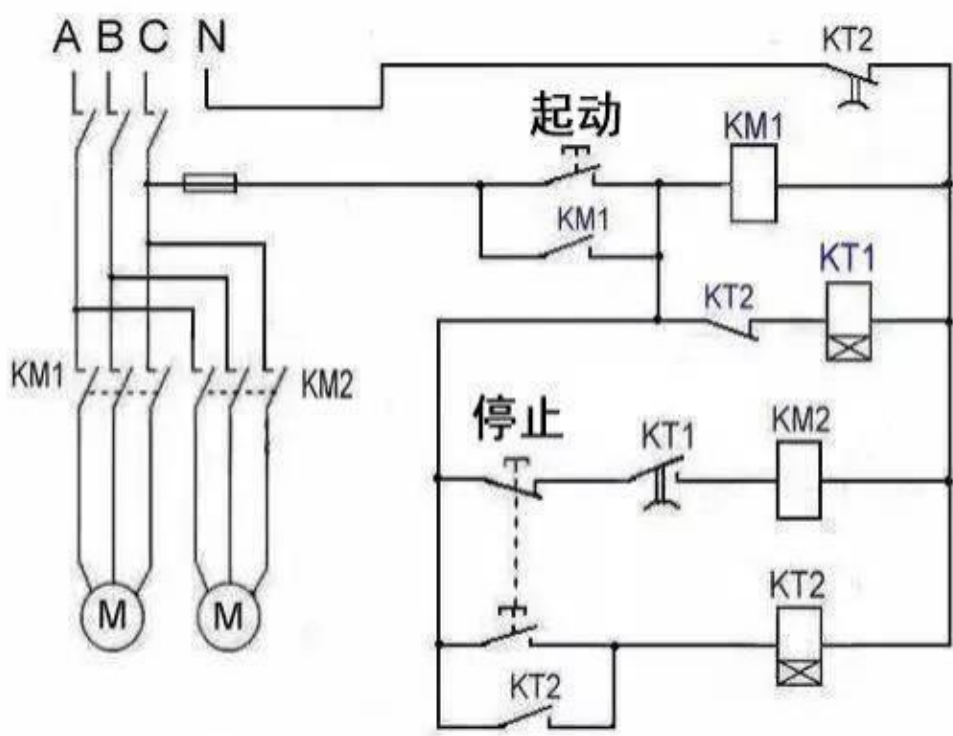

图八、带行程开关的电动机正反转控制

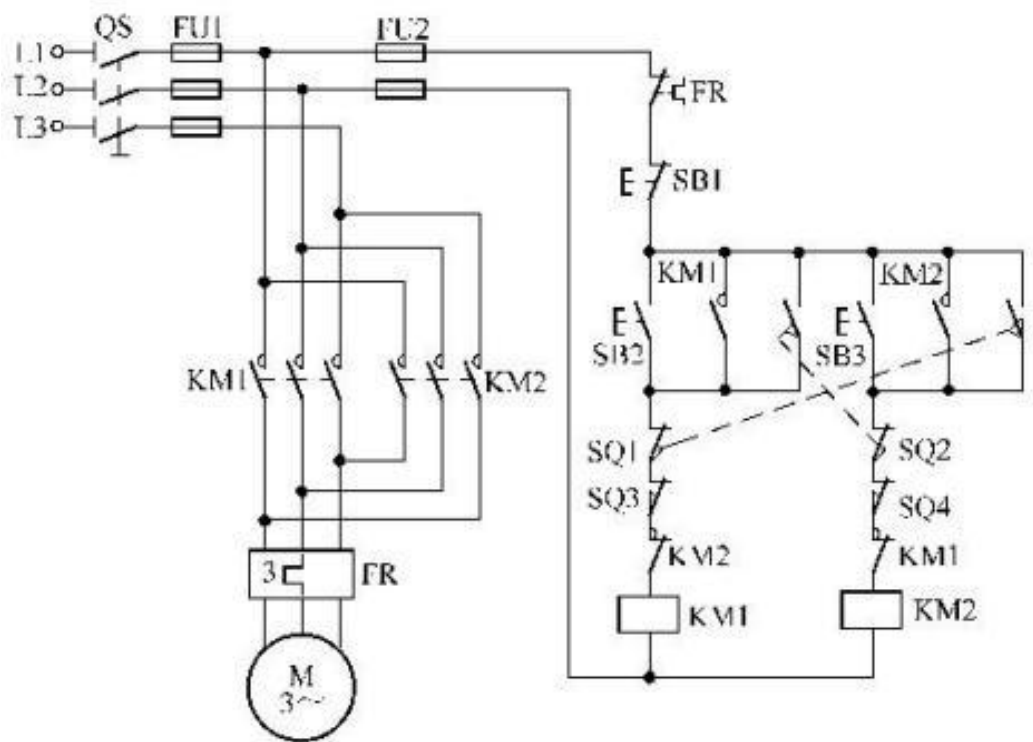

图九、自动循环往复控制线路

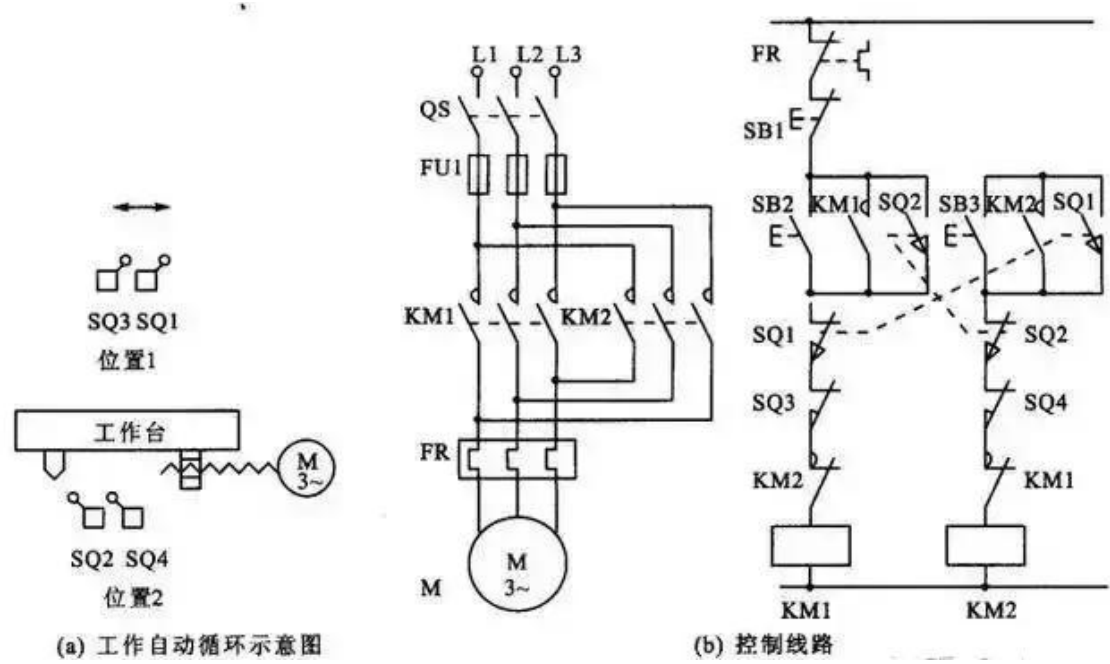

图十、星—三角控制回路

